
 
 


Cours FPGA, VHDL et DSP

 Master d'Université Spécialisé en Ingénierie
des Systèmes Embarqués (ISE)



Année universitaire 2024/2025

Dr. Ing. LASSIOUI Abdellah

Chapitre 4

Objectifs du chapitre N4

- ✓ Comprendre l'utilité de la méthodologie top-down utilisée pour la conception des circuits numériques
- ✓ Comprendre la notion de module en VHDL
- ✓ Comprendre comment instancier des modules dans un fichier VHDL
- ✓ Appliquer la méthodologie top down pour la conception d'une unité arithmétique et logique UAL

Flot de conception d'un système électronique

La méthodologie Top-down

La méthodologie Top-Down est une méthode de conception des systèmes électronique permettant d'avoir une compréhension détaillée et complète au niveau du système avant sa mise en œuvre. Elle consiste à **décomposer des systèmes compliqués en des simples tâches à réalisées.**

1^{ère} Phase: On modélise le système sous forme de boîte noire. "Je sais ce que ça fait, mais pour le moment je ne sais pas comment."

On définit les entrées et les sorties du système





Flot de conception d'un système électronique

La méthodologie Top-down

1^{ère} Phase: On modélise le système sous forme de boîte noire. "Je sais ce que ça fait, mais pour le moment je ne sais pas comment."

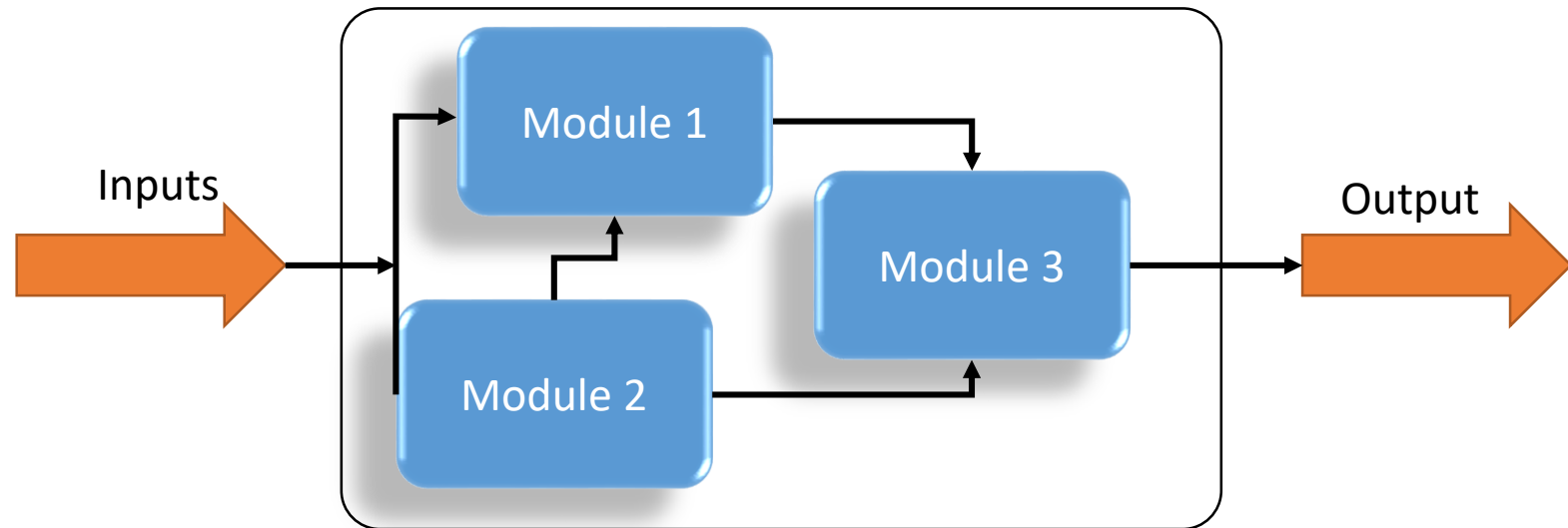 2^{ème} phase : On partitionne le système en plusieurs parties tout en ayant une vue globale au niveau du système de la manière dont les choses fonctionnent ensemble sans entrer dans les détails de la mise en œuvre.




Flot de conception d'un système électronique

La méthodologie Top-down

1^{ère} Phase: On modélise le système sous forme de boîte noire. "Je sais ce que ça fait, mais pour le moment je ne sais pas comment."

2^{ème} phase : On partitionne le système en plusieurs parties tout en ayant une vue globale au niveau du système de la manière dont les choses fonctionnent ensemble sans entrer dans les détails de la mise en œuvre.

 3^{ème} phase: un code VHDL est développé pour chaque partie du système



```
25 process is
26 begin
27   A <= "01";
28   B <= "01";
29   Sel_Operation <= '0';
30   wait for 10 ns;
31   A <= "01";
32   B <= "01";
33   Sel_Operation <= '1';
34   wait for 10 ns;
35   A <= "10";
36   B <= "01";
37   Sel_Operation <= '0';
38   wait for 10 ns;
39   A <= "10";
40   B <= "01";
41   Sel_Operation <= '1';
42   wait for 10 ns;
43 end process;
44 end architecture;
```

```
U_Arith.vhd x Compilation Report - U_Arith x U_Arith_TB.vhd x U_Logic.vhd x U_Logic_TB.vhd x
20 instantiation: U_Logic
21 port map (
22   A => A, B => B, Sel_Operation => Sel_Operation, s => s);
23
24 process is
25 begin
26   A <= "01";
27   B <= "01";
28   Sel_Operation <= '0';
29   wait for 10 ns;
30   A <= "01";
31   B <= "01";
32   Sel_Operation <= '1';
33   wait for 10 ns;
34   A <= "10";
35   B <= "01";
36   Sel_Operation <= '0';
37   wait for 10 ns;
38   A <= "10";
39   B <= "01";
40   Sel_Operation <= '1';
41   wait for 10 ns;
42 end process;
43 end architecture;
```

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 --use ieee.numeric_std.all;
5
6 entity U_Arith is
7 port (
8   A: in std_logic_vector (1 downto 0);
9   B : in std_logic_vector (1 downto 0);
10  Sel_Operation: in std_logic;
11  s : out std_logic_vector (1 downto 0));
12 end entity;
13
14 architecture arc of U_Arith is
15 begin
16 process (A,B,Sel_Operation) is
17 begin
18 case Sel_Operation is
19 when '0' => s <= unsigned (A) + unsigned (B);
20 when '1' => s <= unsigned (A) - unsigned (B);
21 when others => s <= "zz";
22 end case;
23 end process;
24 end arc;
```

Flot de conception d'un système électronique


La méthodologie Top-down

1^{ère} Phase: On modélise le système sous forme de boîte noire. "Je sais ce que ça fait, mais pour le moment je ne sais pas comment."

2^{ème} phase : On partitionne le système en plusieurs parties tout en ayant une vue globale au niveau du système de la manière dont les choses fonctionnent ensemble sans entrer dans les détails de la mise en œuvre.

3^{ème} phase: un code VHDL est développé pour chaque partie du système

4^{ème} phase: un code VHDL de test est développé pour chaque partie du système pour valider son fonctionnement

 

Module1.vhd

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 --use ieee.numeric_std.all;
5
6 entity U_Arith is
7 port (
8   A: in std_logic_vector (1 downto 0);
9   B : in std_logic_vector (1 downto 0);
10  Sel_Operation: in std_logic;
11  S : out std_logic_vector (1 downto 0));
12 end entity;
13
14 architecture arc of U_Arith is
15 begin
16   process (A,B,Sel_Operation) is
17   begin
18     case Sel_Operation is
19     when '0' => S <= unsigned (A) + unsigned (B);
20     when '1' => S <= unsigned (A) - unsigned (B);
21     when others => S <= "ZZ";
22     end case;
23   end process;
24 end arc;
```

Module1_Test.vhd

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 entity U_Arith_TB is
5 end entity;
6 architecture test_U_Arith of U_Arith_TB is
7   signal A: std_logic_vector (1 downto 0):="00";
8   signal B : std_logic_vector (1 downto 0):="00";
9   signal Sel_Operation: std_logic :='0';
10  signal S : std_logic_vector (1 downto 0);
11
12  component U_Arith is
13  port (
14    A: in std_logic_vector (1 downto 0);
15    B: in std_logic_vector (1 downto 0);
16    Sel_Operation: in std_logic;
17    S : out std_logic_vector (1 downto 0));
18  end component;
19  begin
20
21    instantiation: U_Arith
22    port map (
23      A => A, B => B, Sel_Operation => Sel_Operation, S => S);
24  end;
```

Flot de conception d'un système électronique

La méthodologie Top-down


1^{ère} Phase: On modélise le système sous forme de boîte noire. "Je sais ce que ça fait, mais pour le moment je ne sais pas comment."

2^{ème} phase : On partitionne le système en plusieurs parties tout en ayant une vue globale au niveau du système de la manière dont les choses fonctionnent ensemble sans entrer dans les détails de la mise en œuvre.

3^{ème} phase: un code VHDL est développé pour chaque partie du système

4^{ème} phase: un code VHDL de test est développé pour chaque partie du système pour valider son fonctionnement

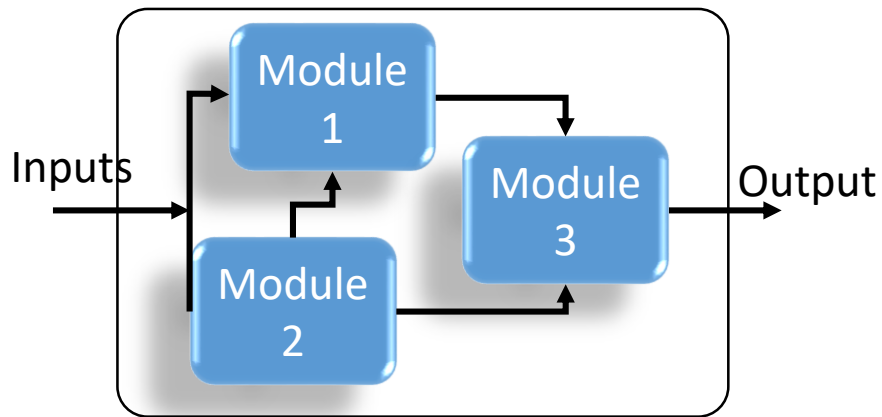5^{ème} phase: on rassemble tous les modules dans un seul fichier. Puis on test le fonctionnement de l'ensemble



Tous_les_modules.vhd


```
27 component U_Logic is
28 port (
29   A: in std_logic_vector (1 downto 0);
30   B: in std_logic_vector (1 downto 0);
31   Sel_Operation: in std_logic;
32   S : out std_logic_vector (1 downto 0));
33 end component;
34
35 begin
36 instantiation1 : U_Arith
37 port map (A => A1, B => B1, Sel_Operation => Sel_Operation1, s => S_Arith);
38
39 instantiation2 : U_Logic
40 port map (A => A1, B => B1, Sel_Operation => Sel_Operation1, s => S_Logic);
41
42 process (A1,B1,Sel_Mode,Sel_Operation1,clk) is
43 begin
44 if (clk'event and clk = '1') then
45 case Sel_Mode is
46 when '0' => S1 <= S_Arith;
47 when '1' => S1 <= S_Logic;
48 when others => S1 <= "ZZ";
49 end case;
50 end if;
51 end process;
52 end architecture;
```

Test_de_Tous_les_modules.vhd

```
20 instantiation: U_Logic
21 port map (
22   A => A, B => B, Sel_Operation => Sel_Operation, s => S);
23
24
25 process is
26 begin
27   A <= "01";
28   B <= "01";
29   Sel_Operation <= '0';
30   wait for 10 ns;
31   A <= "01";
32   B <= "01";
33   Sel_Operation <= '1';
34   wait for 10 ns;
35   A <= "10";
36   B <= "01";
37   Sel_Operation <= '0';
38   wait for 10 ns;
39   A <= "10";
40   B <= "01";
41   Sel_Operation <= '1';
42   wait for 10 ns;
43 end process;
44 end architecture;
```

Application de la méthodologie TOP-DOWN: conception d'une UAL

 - **Data:**
 - Signal A: bus de 2 bits
 - Signal B: bus de 2 bits
- **Signaux de contrôle**
 - Mode control:
 - Arithmétique
 - Opérations:
 - Addition
 - soustraction
 - Logique
 - Opérations
 - AND
 - OR
 - Signal d'horloge
- **Output**
 - Signal S: bus de 2 bits




Code décrivant le fonctionnement de l'unité arithmétique

- Ce premier code permet d'implémenter une unité arithmétique pour effectuer deux opérations arithmétiques à savoir, l'addition et la soustraction

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4  --use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity U_Arith is
7  port (
8    A: in std_logic_vector (1 downto 0);
9    B : in std_logic_vector (1 downto 0);
10   sel_operation: in std_logic;
11   s : out std_logic_vector (1 downto 0));
12  end entity;
13
14  architecture arc of U_Arith is
15  begin
16    process (A,B,sel_operation) is
17    begin
18      case sel_operation is
19        when '0' => S <= unsigned (A) + unsigned (B);
20        when '1' => S <= unsigned (A) - unsigned (B);
21        when others => S <= "ZZ";
22      end case;
23    end process;
24  end arc;
```

La verification au niveau du RTL (Register Transfer Level)

 - L'outil RTL viewer de quartus permet une première vérification de la conception réalisée.
- On peut voir clairement que le code permet de synthétiser une unité arithmétique effectuant deux opérations.
- Un mux 2 vers 1 est utilisé pour sélectionner l'une des opérations




Code de test du fonctionnement de l'unité arithmétique (TestBench)

- Ce deuxième code permet de tester le fonctionnement de l'unité arithmétique réalisée précédemment

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4  entity U_Arith_TB is
5  end entity;
6  architecture test_U_Arith of U_Arith_TB is
7  signal A: std_logic_vector (1 downto 0):="00";
8  signal B : std_logic_vector (1 downto 0):="00";
9  signal Sel_Operation: std_logic :='0';
10 signal S : std_logic_vector (1 downto 0);
11
12 component U_Arith is
13 port (
14 A: in std_logic_vector (1 downto 0);
15 B: in std_logic_vector (1 downto 0);
16 Sel_Operation: in std_logic;
17 S : out std_logic_vector (1 downto 0));
18 end component;
19 begin
20
21 instantiation: U_Arith
22 port map (
23 A => A, B => B, Sel_Operation => Sel_Operation, S => S);
24
25 process is
26 begin
27 A <= "01";
28 B <= "01";
29 Sel_Operation <= '0';
30 wait for 10 ns;
31 A <= "01";
32 B <= "01";
33 Sel_Operation <= '1';
34 wait for 10 ns;
35 A <= "10";
36 B <= "01";
37 Sel_Operation <= '0';
38 wait for 10 ns;
39 A <= "10";
40 B <= "01";
41 Sel_Operation <= '1';
42 wait for 10 ns;
43 end process;
44 end architecture;
```

Résultats de la simulation sous ModelSim

 - Le test dans ModelSim donne les résultats suivants:



Code décrivant le fonctionnement de l'unité logique

- Le test dans ModelSim donne les résultats suivants:


```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4  --use ieee.numeric_std.all;
5
6  entity U_Logig is
7  port (
8    A: in std_logic_vector (1 downto 0);
9    B : in std_logic_vector (1 downto 0);
10   sel_operation: in std_logic;
11   S : out std_logic_vector (1 downto 0));
12  end entity;
13
14  architecture arc of U_Logig is
15  begin
16    process (A,B,sel_operation) is
17    begin
18      case sel_operation is
19      when '0' => S <= A and B;
20      when '1' => S <= A or B;
21      when others => S <= "ZZ";
22      end case;
23    end process;
24  end arc;
```

La vérification au niveau du RTL (Register Transfer Level)

- Le test dans ModelSim donne les résultats suivants:

- L'outil RTL viewer de quartus permet une première vérification de la conception réalisée.

 - On peut voir clairement que le code permet de synthétiser une unité logique effectuant deux opérations.
- Un mux 2 vers 1 est utilisé pour sélectionner l'une des opérations




Code de test du fonctionnement de l'unité logique (TestBench)

- Ce deuxième code permet de tester le fonctionnement de l'unité logique réalisée précédemment

```
U_Arith.vhd x Compilation Report - U_Arith x U_Arith_TB.vhd x U_Logic.vhd x U_Logic_TB.vhd x
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 entity U_Logic_TB is
5 end entity;
6 architecture Test_U_Logic of U_Logic_TB is
7   signal A: std_logic_vector (1 downto 0) := "00";
8   signal B: std_logic_vector (1 downto 0) := "00";
9   signal sel_operation: std_logic := '0';
10  signal s: std_logic_vector (1 downto 0);
11
12  component U_Logic is
13  port (
14    A: in std_logic_vector (1 downto 0);
15    B: in std_logic_vector (1 downto 0);
16    sel_operation: in std_logic;
17    s: out std_logic_vector (1 downto 0));
18  end component;
19  begin
```

```
U_Arith.vhd x Compilation Report - U_Arith x U_Arith_TB.vhd x U_Logic.vhd x U_Logic_TB.vhd x
20
21 instantiation: U_Logic
22 port map (
23   A => A, B => B, sel_operation => sel_operation, s => s);
24
25 process is
26 begin
27   A <= "01";
28   B <= "01";
29   sel_operation <= '0';
30   wait for 10 ns;
31   A <= "01";
32   B <= "01";
33   sel_operation <= '1';
34   wait for 10 ns;
35   A <= "10";
36   B <= "01";
37   sel_operation <= '0';
38   wait for 10 ns;
39   A <= "10";
40   B <= "01";
41   sel_operation <= '1';
42   wait for 10 ns;
43 end process;
44 end architecture;
```

Résultats de la simulation sous ModelSim

 

Code décrivant le fonctionnement de l'unité arithmétique et logique


- Ce code permet de décrire le fonctionnement de l'unité arithmétique et logique
- **Les deux unités U_Arith et U_Logic ont été instanciées dans ce code pour combiner leurs fonctionnements dans un seul fichier.**

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 entity U_Arith_Logic is
5 port (
6   A1: in std_logic_vector (1 downto 0);
7   B1 : in std_logic_vector (1 downto 0);
8   Sel_Mode: in std_logic;-- pour choisir U_Arith ou U_Logic
9   Sel_Operation1: in std_logic;-- pour choisir l'opération
10  clk : in std_logic;
11  S1 : out std_logic_vector (1 downto 0));
12 end entity;
13
14 architecture bhv of U_Arith_Logic is
15   signal S_Arith : std_logic_vector (1 downto 0);
16   signal S_Logic : std_logic_vector (1 downto 0);
17
18   component U_Arith is
19   port (
20     A: in std_logic_vector (1 downto 0);
21     B: in std_logic_vector (1 downto 0);
22     Sel_Operation: in std_logic;
23     S : out std_logic_vector (1 downto 0));
24   end component;
```

```
27 component U_Logic is
28 port (
29   A: in std_logic_vector (1 downto 0);
30   B: in std_logic_vector (1 downto 0);
31   Sel_Operation: in std_logic;
32   S : out std_logic_vector (1 downto 0));
33 end component;
34
35 begin
36   instantiation1 : U_Arith
37   port map (A => A1, B => B1, Sel_Operation => Sel_Operation1, S => S_Arith);
38   instantiation2 : U_Logic
39   port map (A => A1, B => B1, Sel_Operation => Sel_Operation1, S => S_Logic);
40
41   process (A1,B1,Sel_Mode,Sel_Operation1,clk) is
42   begin
43     if (clk'event and clk = '1') then
44       case Sel_Mode is
45       when '0' => S1 <= S_Arith;
46       when '1' => S1 <= S_Logic;
47       when others => S1 <= "ZZ";
48       end case;
49     end if;
50   end process;
51 end architecture;
```

La vérification au niveau du RTL (Register Transfer Level)

 - On peut voir que le schéma généré correspond parfaitement à l'objectif recherché



Code décrivant le fonctionnement de l'unité arithmétique et logique

- Ce deuxième code permet de tester le fonctionnement globale de l'unité arithmétique et logique



```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4  -----
5  entity U_Arith_Logic_TB is
6  end entity;
7  -----
8  architecture arc of U_Arith_Logic_TB is
9  signal A1: std_logic_vector (1 downto 0):=(others =>'0');
10 signal B1: std_logic_vector (1 downto 0):=(others =>'0');
11 signal Sel_Mode: std_logic:='0';-- pour choisir U_Arith ou U_logic
12 signal Sel_Operation1: std_logic:='0';-- pour choisir l'opération
13 signal s1: std_logic_vector (1 downto 0);
14 signal clk: std_logic:='0';
15 component U_Arith_Logic is
16 port(
17 A1: in std_logic_vector (1 downto 0);
18 B1: in std_logic_vector (1 downto 0);
19 Sel_Mode: in std_logic;-- pour choisir U_Arith ou U_logic
20 Sel_Operation1: in std_logic;-- pour choisir l'opération
21 clk: in std_logic;
22 s1: out std_logic_vector (1 downto 0));
23 end component;
24
25 begin
```

```
27 instantiation3 : U_Arith_Logic
28 port map (A1 => A1, B1 => B1, Sel_Mode => Sel_Mode,
29 Sel_Operation1 => Sel_Operation1, clk => clk, s1 => s1);
30
31 process is
32 begin
33 Sel_Mode <= '1';
34 Sel_Operation1 <= '0';
35 wait for 40 ns;
36 Sel_Mode <= '0';
37 Sel_Operation1 <= '0';
38 wait for 40 ns;
39 end process;
40
41 process is
42 begin
43 clk <= not (clk);
44 wait for 5 ns;
45 end process;
46
47 process is
48 begin
49 A1 <= "10";
50 B1 <= "01";
51 wait for 10 ns;
52 A1 <= "01";
53 B1 <= "01";
54 wait for 10 ns;
55 A1 <= "00";
56 B1 <= "01";
57 wait for 10 ns;
58 -- A1 <= "10";
59
60 end process;
61
62 end architecture;
```

Résultats de la simulation sous ModelSim

- Ce deuxième code permet de tester le fonctionnement de l'unité logique réalisée précédemment

  ModelSim - INTEL FPGA STARTER EDITION 2020.1



Résultats de la simulation sous ModelSim

- Le fonctionnement de l’UAL est bien vérifié comme le montre la figure suivante.
- **Le résultat, mis dans S1, s’actualise à chaque front montant du signal d’horloge**

