
 
 


Cours FPGA, VHDL et DSP

 Master d'Université Spécialisé en Ingénierie
des Systèmes Embarqués (ISE)




Année universitaire 2024/2025

Dr. Ing. LASSIOUI Abdellah

Chapitre 5

 Objectifs du chapitre N5: Implémenter un système numérique selon la méthodologie de conception structurelle TOP – DOWN




Code décrivant le fonctionnement du compteur

- Ce code permet de décrire le fonctionnement du compteur

```
Compteur.vhd X Compilation Report - Compteur X Compteur_TB.v
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 entity Compteur is
5 port(
6   Stop : in std_logic;
7   RAZ : in std_logic;
8   Frequence : in std_logic;
9   Res_Compteur: out std_logic_vector (3 downto 0));
10 end entity;
11 architecture arc of Compteur is
12   signal CMP : std_logic_vector (3 downto 0):="0000";
13 begin
14   process (Stop, RAZ, Frequence) is
15   begin
16     if (Stop = '1') then
17       CMP <= CMP;
18     elsif (RAZ = '1') then
19       CMP <= "0000";
20     elsif (Frequence'event and Frequence = '1') then
21       if (CMP = "1001") then
22         CMP <= "0000";
23       else
```

```
24   CMP <= unsigned (CMP) + 1;
25   end if;
26   end if;
27   Res_Compteur <= CMP;
28   end process;
29   end arc;
30
```

Schéma RTL du compteur généré par l'outil Netlist Viewer

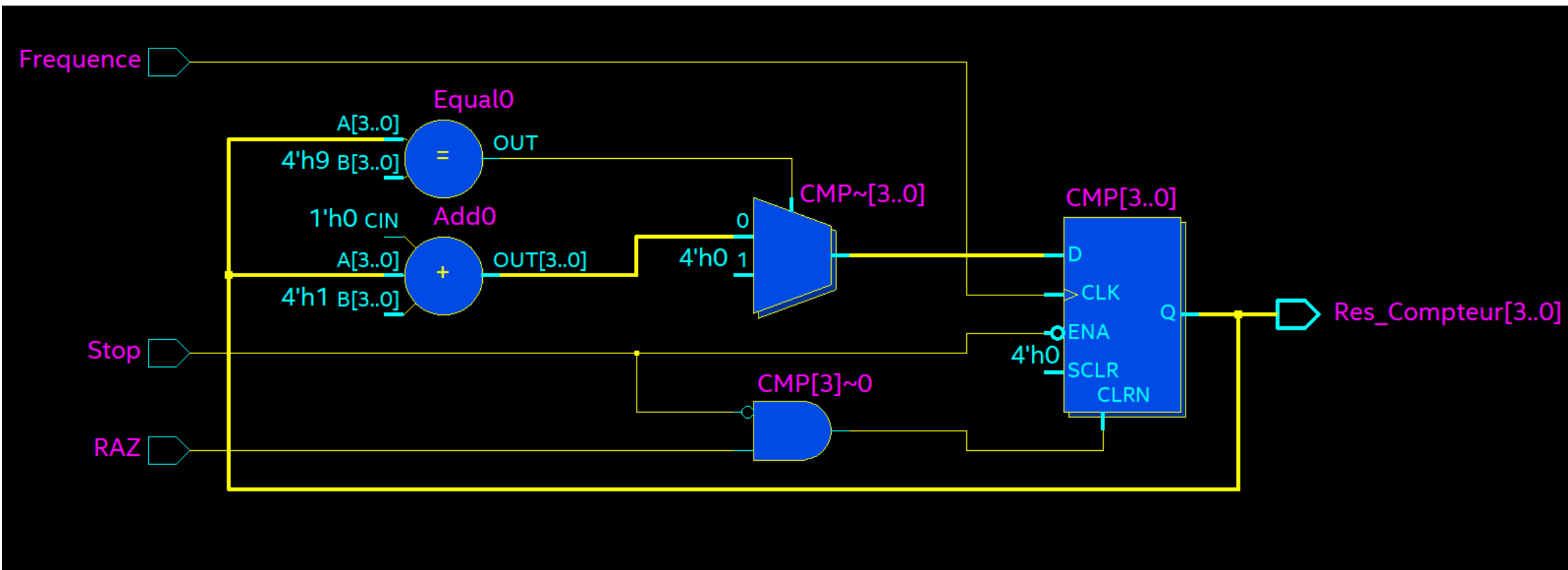

Code de test du fonctionnement du compteur (TestBench)


- Ce deuxième code permet de tester le fonctionnement compteur réalisée précédemment

```
Compteur.vhd x Compilation Report - Compteur x Compteur_TB.vhd x
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 entity Compteur_TB is
5 end entity;
6 architecture arc of Compteur_TB is
7     signal Stop : std_logic := '0';
8     signal RAZ : std_logic := '0';
9     signal Frequence : std_logic := '0';
10    signal Res_Compteur : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
11
12    component Compteur is
13    port(
14        Stop : in std_logic;
15        RAZ : in std_logic;
16        Frequence : in std_logic;
17        Res_Compteur : out std_logic_vector (3 downto 0));
18    end component;
19    begin
20        instantiation : Compteur
21        port map (Stop => Stop, RAZ => RAZ, Frequence => Frequence, Res_Compteur => Res_Compteur);
22    clk: process is
23    begin
```

```
24    Frequence <= not Frequence;
25    wait for 10 ns;
26    end process;
27    test : process is
28    begin
29        Stop <= '0';
30        RAZ <= '0';
31        wait for 40 ns;
32        Stop <= '1';
33        RAZ <= '0';
34        wait for 30 ns;
35        Stop <= '0';
36        RAZ <= '1';
37        wait for 20 ns;
38        Stop <= '0';
39        RAZ <= '0';
40        wait for 200 ns;
41    end process;
42    end arc;
```

Résultats de la simulation sous ModelSim

 - Le fonctionnement du compteur est bien vérifié comme le montre la figure suivante:
 - Si le signal Stop est à 1 alors le comptage est arrêté
 - Si le signal RAZ est à 1 alors le comptage est réinitialisé
 - Sinon le comptage continue jusqu'au 1001 puis il est remis à 0




Code décrivant le fonctionnement du décompteur

- Ce code permet de décrire le fonctionnement du décompteur

```
Compteur.vhd X Compteur_TB.vhd X Decompteur.vhd X abc
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 entity Decompteur is
5 port(
6   Stop : in std_logic;
7   RAZ : in std_logic;
8   Frequence : in std_logic;
9   Res_Deompteur: out std_logic_vector (3 downto 0));
10 end entity;
11 architecture arc of Decompteur is
12   signal CMP : std_logic_vector (3 downto 0):="0000";
13 begin
14   process (Stop, RAZ, Frequence) is
15     begin
16     if (Stop = '1') then
17       CMP <= CMP;
18     elsif (RAZ = '1') then
19       CMP <= "1001";
20     elsif (Frequence'event and Frequence = '1') then
21       if (CMP = "0000") then
22         CMP <= "1001";
23       else
24         CMP <= unsigned (CMP) - 1;
25       end if;
26     end if;
27     Res_Deompteur <= CMP;
28   end process;
29 end arc;
30
```

Schéma RTL du décompteur généré par l'outil Netlist Viewer

 

Code de test du fonctionnement du décompteur (TestBench)

- Ce deuxième code permet de tester le fonctionnement du décompteur réalisée précédemment


```
Compteur.vhd x Compteur_TB.vhd x Decompteur.vhd x Decompteur_TB.vhd x Compilation Report - Compteur

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 entity Decompteur_TB is
5 end entity;
6 architecture arc of Decompteur_TB is
7     signal Stop : std_logic := '0';
8     signal RAZ : std_logic := '0';
9     signal Frequence : std_logic := '0';
10    signal Res_Deompteur: std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
11
12    component Decompteur is
13    port(
14        Stop : in std_logic;
15        RAZ : in std_logic;
16        Frequence : in std_logic;
17        Res_Deompteur: out std_logic_vector (3 downto 0));
18    end component;
19    begin
20    instantiation : Decompteur
21    port map (Stop => Stop, RAZ => RAZ, Frequence => Frequence, Res_Deompteur => Res_Deompteur);
22    clk: process is
23    begin
```

```
24    Frequence <= not Frequence;
25    wait for 10 ns;
26    end process;
27    test : process is
28    begin
29        Stop <= '0';
30        RAZ <= '0';
31        wait for 40 ns;
32        Stop <= '1';
33        RAZ <= '0';
34        wait for 30 ns;
35        Stop <= '0';
36        RAZ <= '1';
37        wait for 20 ns;
38        Stop <= '0';
39        RAZ <= '0';
40        wait for 200 ns;
41    end process;
42    end arc;
```

Résultats de la simulation sous ModelSim

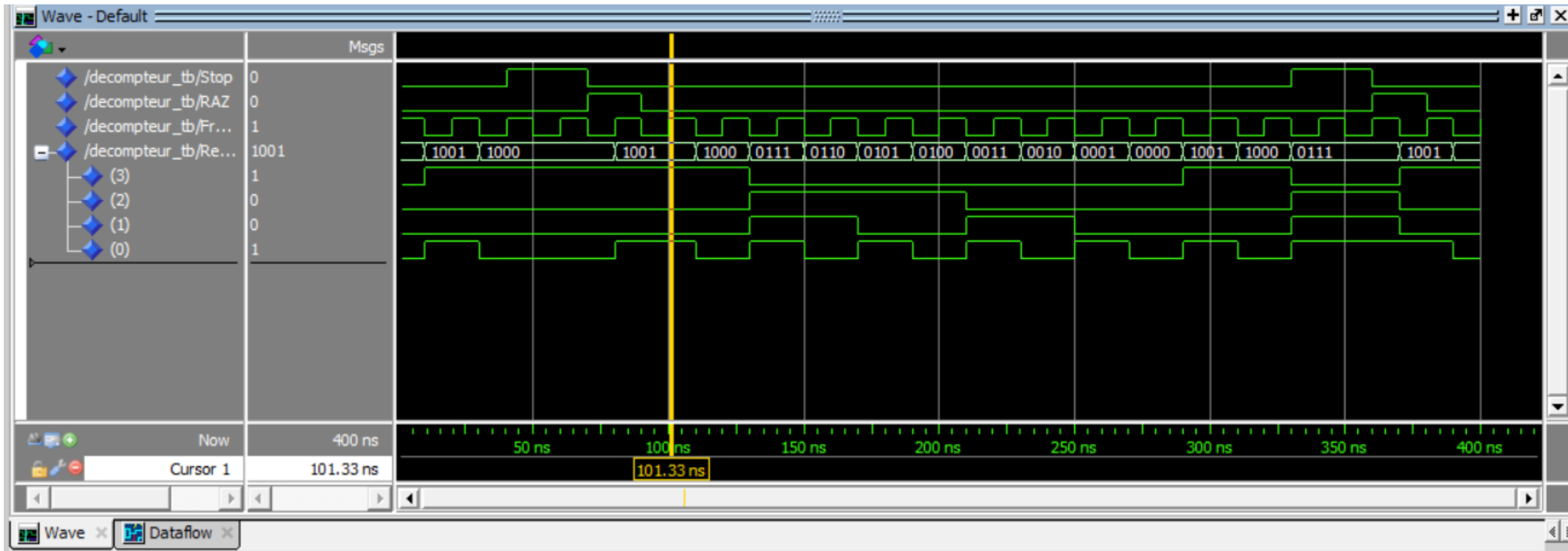- Le fonctionnement du décompteur est bien vérifié comme le montre la figure suivante:
 - Si le signal Stop est à 1 alors le décomptage est arrêté
 - Si le signal RAZ est à 1 alors le décomptage est réinitialisé
 - Sinon le décomptage continu jusqu'au 0 puis il est remis à 1001




Code décrivant le fonctionnement du diviseur de fréquence

- Ce code permet de décrire le fonctionnement du diviseur de fréquence


```
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4  entity Div_Frequence is
5  port (
6      CLK_1MHz : in std_logic;
7      CLK_1Hz : out std_logic);
8  end entity;
9  architecture arc of Div_Frequence is
10     SIGNAL div_frequence : std_logic := '0';
11     begin
12     process (CLK_1MHz)
13         variable Counter : integer range 0 to 25000000 := 0;
14         begin
15         if (CLK_1MHz'event and CLK_1MHz = '1') then
16         if (Counter = 25000000) then
17             Counter := 0;
18             div_frequence <= not (div_frequence);
19         else
20             Counter := Counter + 1;
21         end if;
22         end if;
23         CLK_1Hz <= div_frequence;
24     end process;
25     end arc;
```

Schéma RTL du diviseur de fréquence généré par l'outil Netlist Viewer

 

Code de test du fonctionnement du décompteur (TestBench)

 - Ce deuxième code permet de tester le fonctionnement du diviseur de fréquence



```
Decompteur.vhd X Decompteur_TB.vhd X Compilation Report - Compteur X
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 entity Div_Frequence_TB is
5   end entity;
6 architecture arc of Div_Frequence_TB is
7   signal CLK_1MHz : std_logic := '0';
8   signal CLK_1Hz : std_logic := '0';
9   component Div_Frequence is
10  port (
11    CLK_1MHz : in std_logic;
12    CLK_1Hz : out std_logic);
13  end component;
14  begin
15    instantiation : Div_Frequence
16    port map (CLK_1MHz => CLK_1MHz, CLK_1Hz => CLK_1Hz);
17  process is
18    begin
19      CLK_1MHz <= NOT (CLK_1MHz);
20      wait for 10 ns;
21    end process;
22  end arc;
```


Résultats de la simulation sous ModelSim

- Le fonctionnement du diviseur de fréquence est bien vérifié comme le montre la figure suivante:
- Le signal CLK_1Hz change d'état chaque 0.5s



Code décrivant le fonctionnement du décodeur 7 Segments

 - Ce code permet de décrire le fonctionnement du décodeur 7 segments




The image shows a screenshot of a VHDL code editor with the following tabs: 'ecompteur_TB.vhd', 'Compilation Report - Compteur', and 'Div_Frequ'. The code is for a 7-segment decoder entity named 'Decodeur_7seg'. It uses IEEE standard logic and arithmetic packages. The entity has an input 'Input_Decoder' (3-bit logic vector) and an output 'Output_Decoder' (6-bit logic vector). The architecture 'arc' contains a process 'Input_Decoder' that uses a case statement to map 4-bit binary inputs to 6-bit segment outputs. The mapping is as follows:

Input (4-bit)	Output (6-bit)
"0000"	"1000000"
"0001"	"1000000"
"0010"	"0100100"
"0011"	"0110000"
"0100"	"0011001"
"0101"	"0010010"
"0110"	"0000010"
"0111"	"0111000"
"1000"	"0000000"
"1001"	"0010000"
others	NULL

```
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 entity Decodeur_7seg is
5 port (
6   Input_Decoder: in std_logic_vector (3 downto 0);
7   Output_Decoder: out std_logic_vector (6 downto 0));
8 end entity;
9 architecture arc of Decodeur_7seg is
10 begin
11   process (Input_Decoder)
12   begin
13     case Input_Decoder is
14       when "0000" => Output_Decoder <= "1000000";
15       when "0001" => Output_Decoder <= "1000000";
16       when "0010" => Output_Decoder <= "0100100";
17       when "0011" => Output_Decoder <= "0110000";
18       when "0100" => Output_Decoder <= "0011001";
19       when "0101" => Output_Decoder <= "0010010";
20       when "0110" => Output_Decoder <= "0000010";
21       when "0111" => Output_Decoder <= "0111000";
22       when "1000" => Output_Decoder <= "0000000";
23       when "1001" => Output_Decoder <= "0010000";
24       when others => NULL;
```

Schéma RTL du décodeur généré par l'outil Netlist Viewer

 

Code du système total

- Ce deuxième code permet de décrire le fonctionnement du système total

System_Total.vhd

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4  entity System_Total is
5  port(
6  CLK_1MHZ : in std_logic;
7  RAZ_Total: in std_logic;
8  STOP_Total : in std_logic;
9  Mode : in std_logic;
10 Digit_Select: out std_logic;
11 Output_Total : out std_logic_vector (6 downto 0));
12 end entity;
13 architecture arc of System_Total is
14 signal CLK_1Hz: std_logic:= '0';
15 signal Res_Compteur: std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
16 signal Res_De compteur: std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
17 signal Input_Decoder: std_logic_vector (3 downto 0) := "0000";
18 --Signal Output_Decoder : std_logic_vector (6 downto 0) := "000000";
19 component Div_Frequency is
20 port (
21 CLK_1MHz : in std_logic;
22 CLK_1Hz : out std_logic);
23 end component;
24 component Compteur is
25 port(
26 Stop : in std_logic;
27 RAZ : in std_logic;
```

```
28 Frequence : in std_logic;
29 Res_Compteur: out std_logic_vector (3 downto 0));
30 end component;
31 component Decompteur is
32 port (
33 Stop : in std_logic;
34 RAZ : in std_logic;
35 Frequence : in std_logic;
36 Res_De compteur: out std_logic_vector (3 downto 0));
37 end component;
38 Component Decodeur_7seg is
39 port (
40 Input_Decoder: in std_logic_vector (3 downto 0);
41 Output_Decoder: out std_logic_vector (6 downto 0));
42 end component;
43 begin
44 Module1 : Div_Frequency
45 port map (CLK_1MHz => CLK_1MHz, CLK_1Hz => CLK_1Hz);
46 Module2 : Compteur
47 port map (Stop => STOP_Total, RAZ => RAZ_Total, Frequence => CLK_1Hz, Res_Compteur => Res_Compteur);
48 Module3 : Decompteur
49 port map (Stop => STOP_Total, RAZ => RAZ_Total, Frequence => CLK_1Hz, Res_De compteur => Res_De compteur);
50 Module4 : Decodeur_7seg
51 port map (Input_Decoder => Input_Decoder, Output_Decoder => Output_Total);
52 process (CLK_1Hz, RAZ_Total, Stop_Total, Res_Compteur, Res_De compteur, Mode)
53 begin
54 case Mode is
55 when '0' => Input_Decoder <= Res_Compteur;
56 when '1' => Input_Decoder <= Res_De compteur;
57 when others => Input_Decoder <= "ZZZZ";
58 end case;
59 end process;
60 Digit_Select <= '0';
61 end architecture;
```

Le schema RTL du sytsème total

